


BEE

FE- 1A-1

[Mech/ Auto/ ECS, ETC]

16/12/2022

①

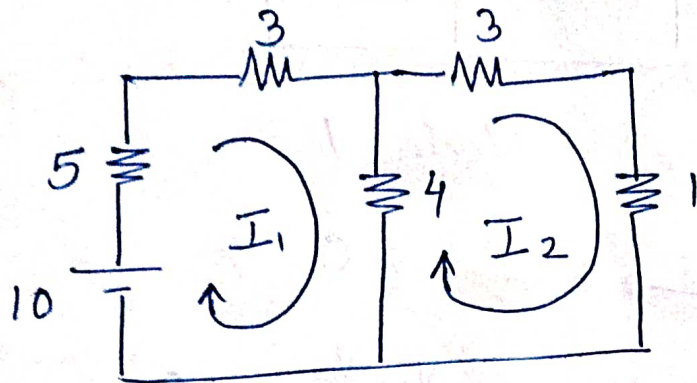Q1
a)

KVL in mesh I

$$-3I_1 - 4(I_1 - I_2) + 10 - 5I_1 = 0$$

$$-12I_1 + 4I_2 = -10 \quad \text{--- (1)}$$

KVL in mesh II

$$-3I_2 - 1I_2 - 4(I_2 - I_1) = 0$$


$$4I_1 - 8I_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$I_1 = \cancel{0.5} A \quad 1 A$$

$$I_2 = 0.5 A$$

$$\text{Current through } 1\Omega = \underline{\underline{0.5 A}}$$

Q1
c

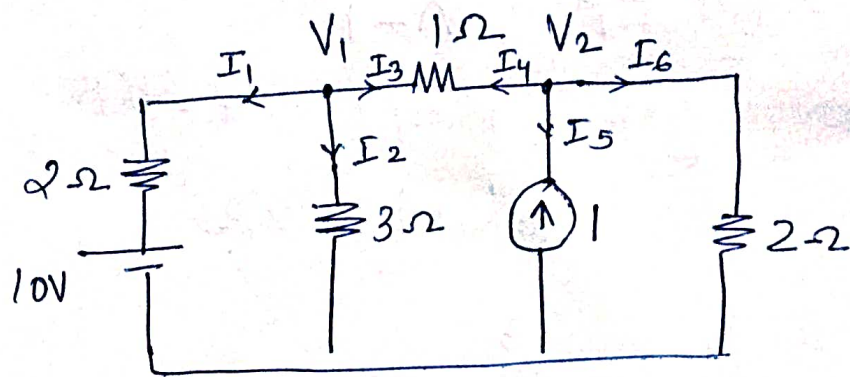

Apply KCL at Node-1

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$\frac{V_1 - 10}{2} + \frac{V_1}{3} + \frac{V_1 - V_2}{1} = 0$$

$$V_1 \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + 1 \right] + V_2 [-1] = 5 \quad \text{--- (1)}$$

Apply KCL at Node 2

$$I_4 + I_5 + I_6 = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{1} - 1 + \frac{V_2}{2} = 0$$

$$V_1 [-1] + V_2 \left[1 + \frac{1}{2} \right] = 1 \quad \text{--- (2)}$$








$$V_1 = 4.86 \text{ V}$$

$$V_2 = 3.9 \text{ V}$$

$$\text{Current through } 1\Omega = \frac{V_1 - V_2}{1}$$


$$= \underline{\underline{0.96 \text{ A}}}$$

Q1

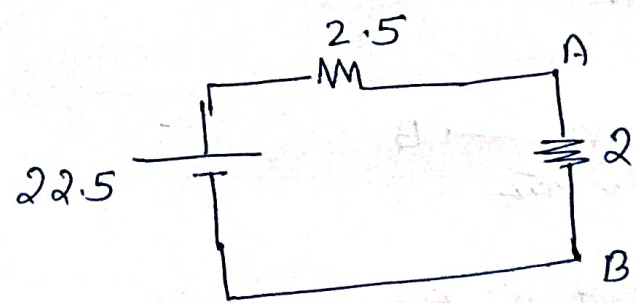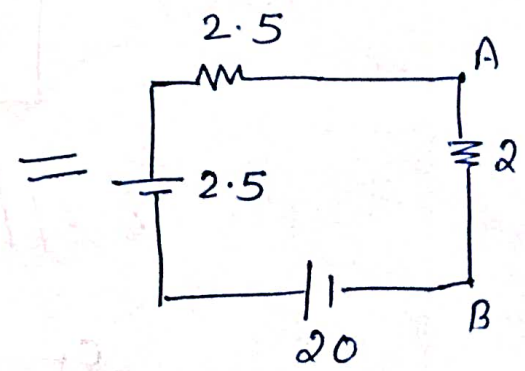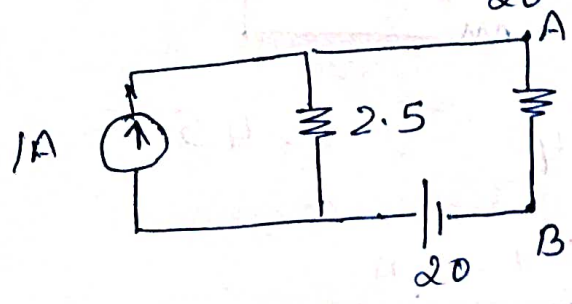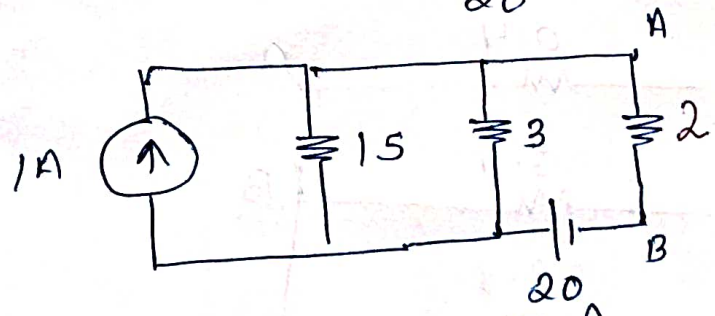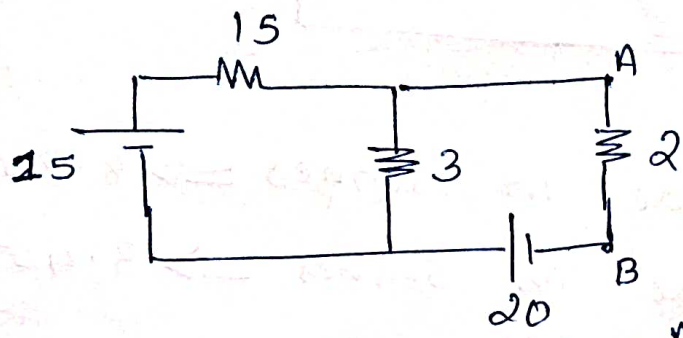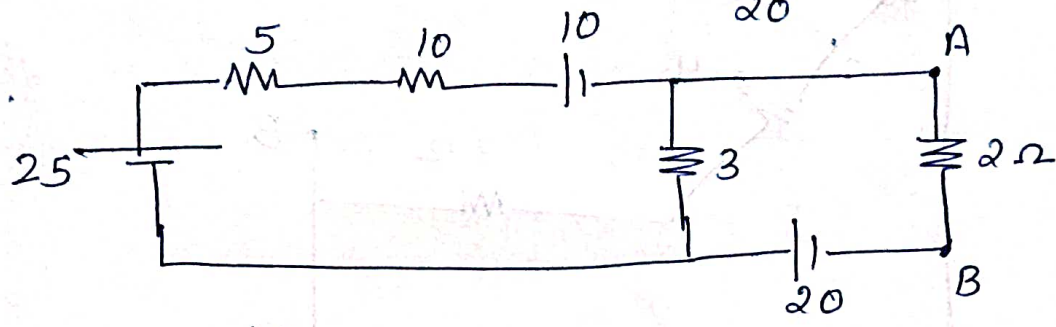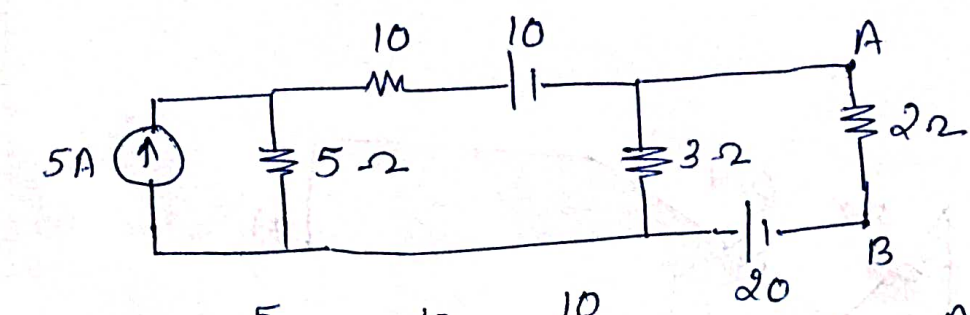


$$I_{2\Omega} = \frac{22.5}{2.5 + 2} = \underline{\underline{5A}}$$


Q1
f

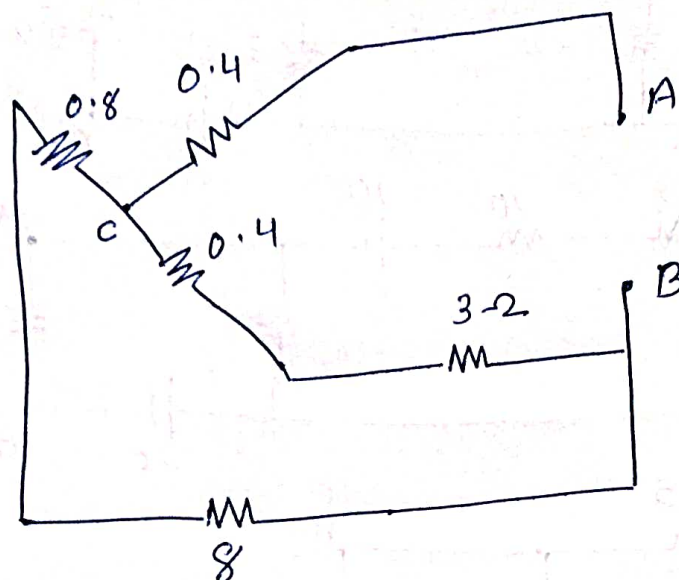

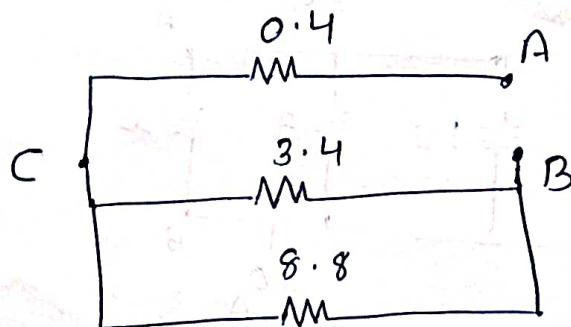0.8 & 8 are in series $\Rightarrow 8.8 \Omega$ (B & C)
 0.4 & 3 are in series $\Rightarrow 3.4 \Omega$ (B & C)




$$8.8 \parallel 3.4 = 2.45$$

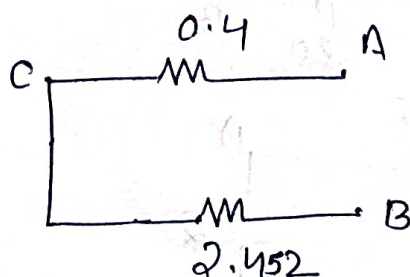


$$R_{AB} = 0.4 + 2.452$$
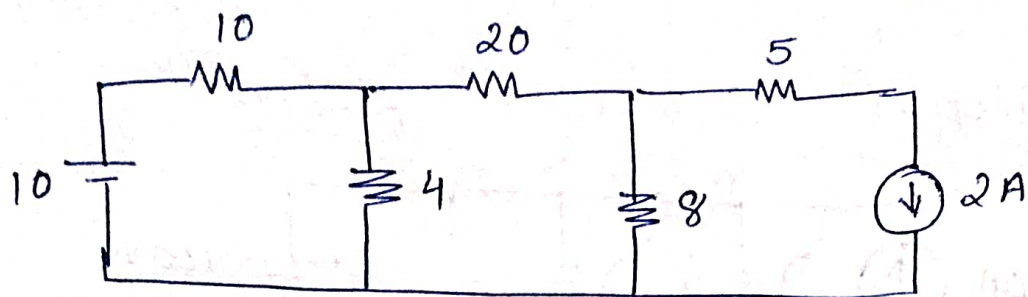
$$= \underline{\underline{2.852 \Omega}}$$



Step-1 10V active

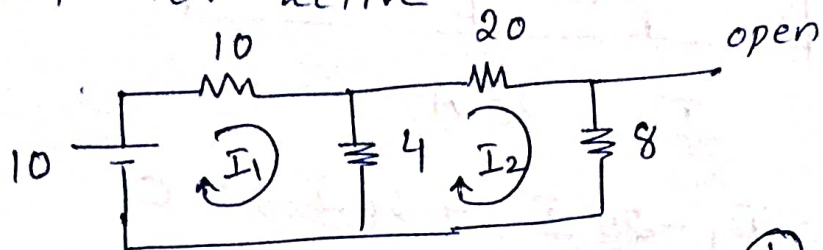

$$-14 I_1 + 4 I_2 = -10 \quad \text{--- (1)}$$


$$4 I_1 - 32 I_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$I_1 = 0.741$$

$$I_2 = 0.093$$

$$I'_{20} = I_2 = \underline{\underline{0.093 \text{ (}\rightarrow\text{)}}}$$

Step-2 2A active

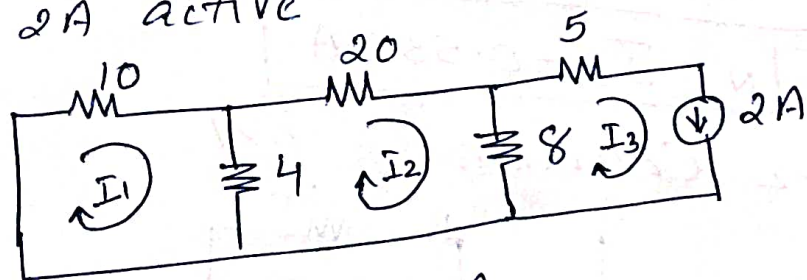

$$I_3 = 2 \text{ A}$$

$$-14 I_1 + 4 I_2 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$4 I_1 - 32 I_2 + 8 I_3 = 0$$

$$4 I_1 - 32 I_2 = -16 \quad \text{--- (2)}$$

$$I_1 = 0.15 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.52 \text{ A}$$


$$I''_{20} = 0.52 \text{ A (}\rightarrow\text{)}$$

$$I_{20} = I'_{20} + I''_{20}$$

$$= 0.093 + 0.52$$

$$= \underline{\underline{0.613 \text{ A (}\rightarrow\text{)}}}$$

Q2C

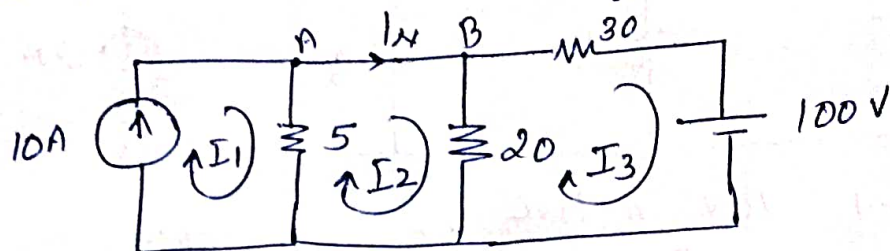Step-1 Calculation of I_N 

$$I_1 = 10A$$

$$5I_1 - 25I_2 + 20I_3 = 0$$


$$-25I_2 + 20I_3 = -50 \quad \text{--- (1)}$$

$$20I_2 - 50I_3 = 100 \quad \text{--- (2)}$$

$$I_2 = 0.588A = I_N$$

$$I_3 = -1.765A$$


$$I_N = I_2 = 0.588A$$

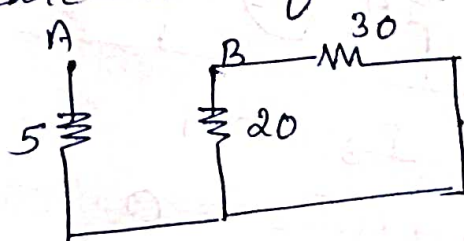Step-2 Calculation of R_N 

$$30 \parallel 20 = 12$$

$$R_{AB} = 12 + 5 = 17$$


$$R_{AB} = 17\Omega$$

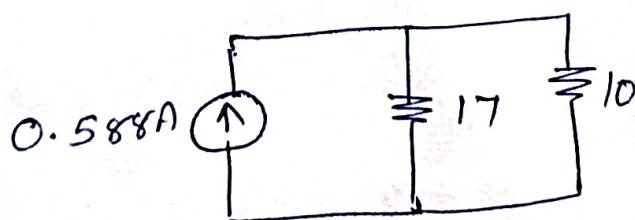Step-3 Calculation of I_L 

$$I_{10} = \frac{0.588 \times 17}{17 + 10}$$

$$I_{10} = 0.37A$$

(7)

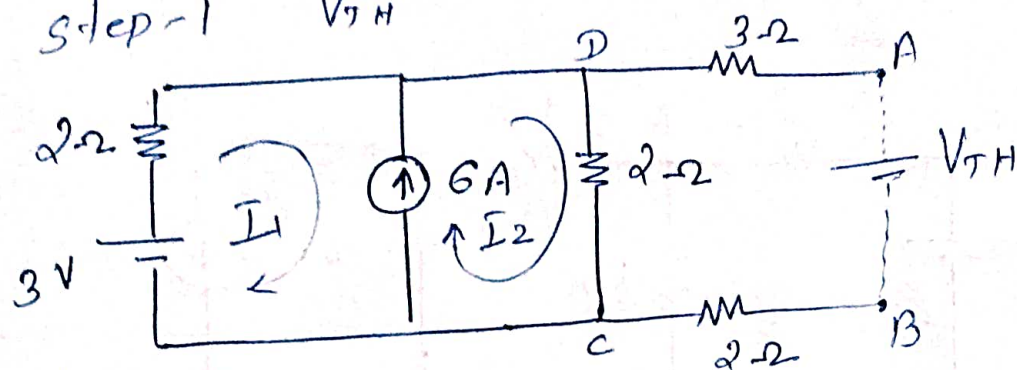Step-1 V_{TH} 

Sol.

$$I_2 - I_1 = 6 \quad \text{--- (1)}$$

$$-2I_1 - 2I_2 = -3 \quad \text{--- (2)}$$

$$I_1 = -2.25 \text{ A}$$

$$I_2 = 3.75 \text{ A}$$


Apply KVL to ABCD

$$-V_{TH} + 2I_2 = 0$$

$$-V_{TH} = -2 \times 3.75$$

$$V_{TH} = 7.5 \text{ V}$$

Step-2

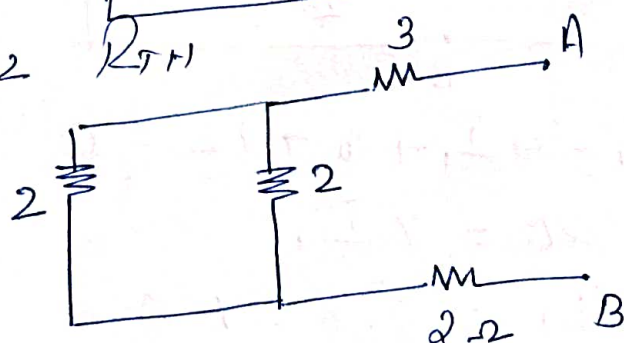

$$(2 \parallel 2) + 3 + 2$$


$$R_{AB} = 6 \Omega$$

$$R_L = R_{TH} = 6 \Omega$$


$$P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}} = \frac{7.5^2}{4 \times 6} = 2.344$$

$$P_{max} = 2.344 \text{ Watts}$$


Q3 b

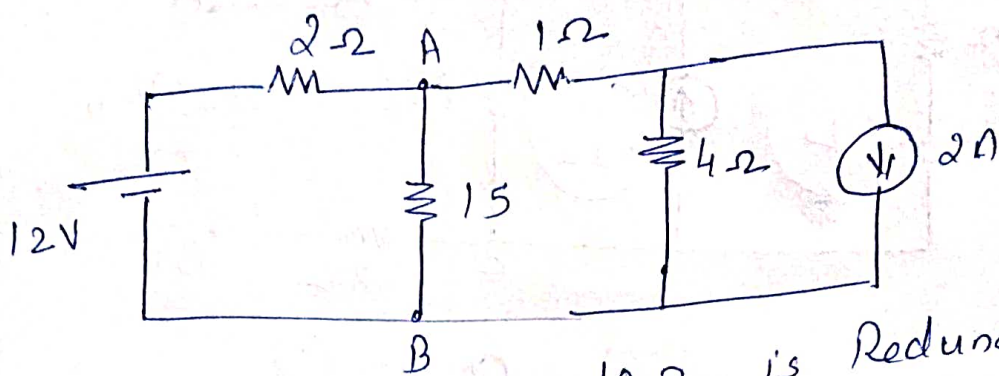

Step-1 V_{TH}

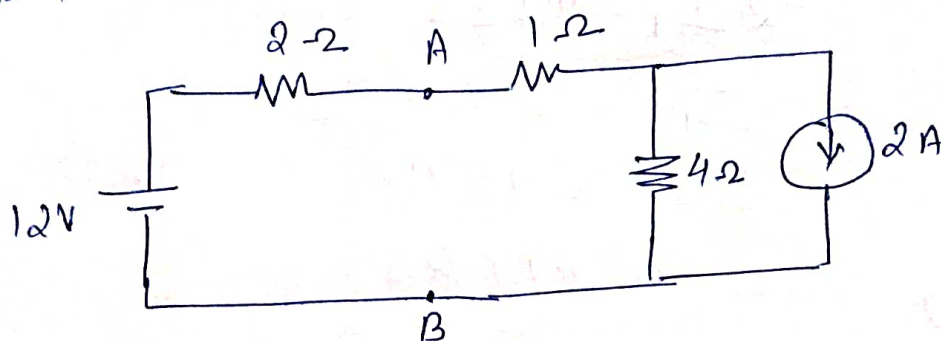

By source Transformation,

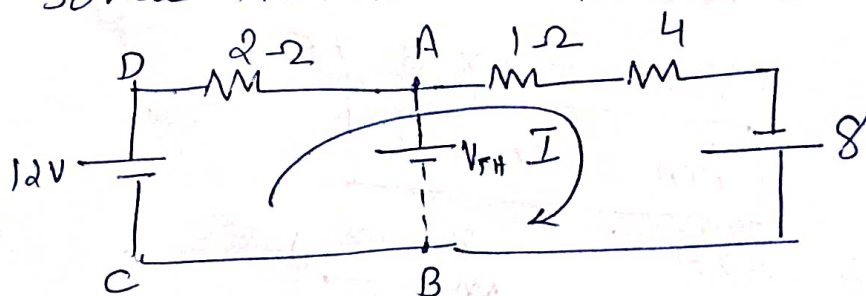

$$-2I_1 - 1I_1 - 4I_1 + 8 + 12 = 0$$

$$20 = 7I_1$$

$$I_1 = 2.857 \text{ A}$$


Apply KVL to ABCD

$$-2I_1 - V_{TH} + 12 = 0$$

$$-V_{TH} = -12 + 2 \times 2.857$$

$$V_{TH} = 6.2857 \text{ V}$$


Step - 2 R_{TH}

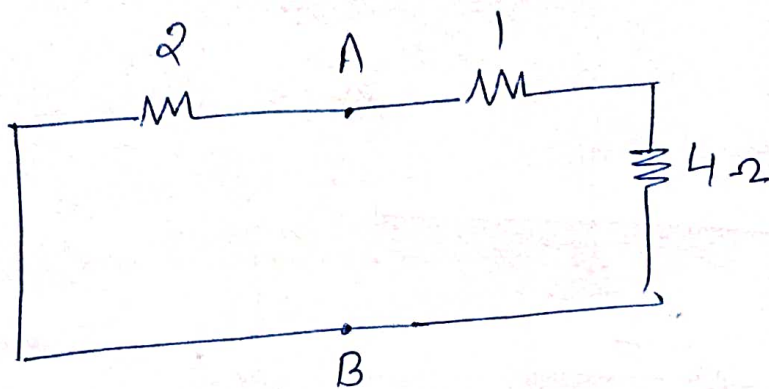

$$(1+4) \parallel 2 = \left[\frac{1}{5} + \frac{1}{2} \right]^{-1}$$

$$R_{AB} = R_{TH} = 1.4285 \Omega$$

Step - 3 I_L



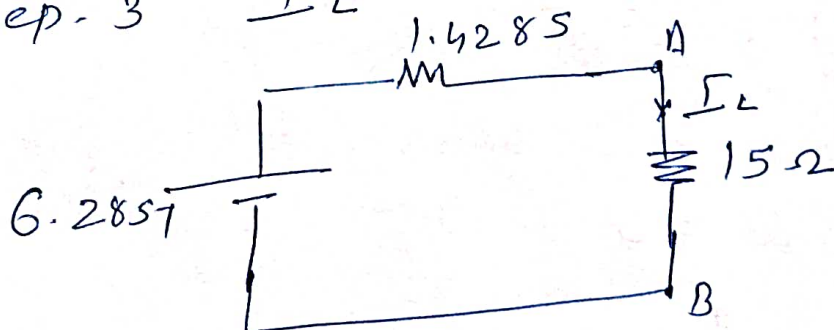


$$I_{15\Omega} = \frac{6.2857}{1.4285 + 15}$$

$$= \underline{\underline{0.3826 A}}$$

Q 3 C


10

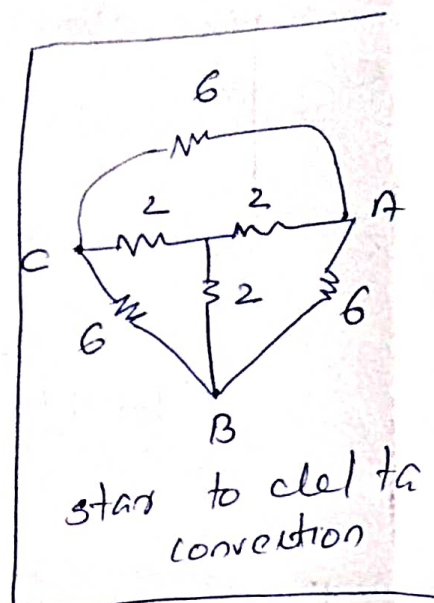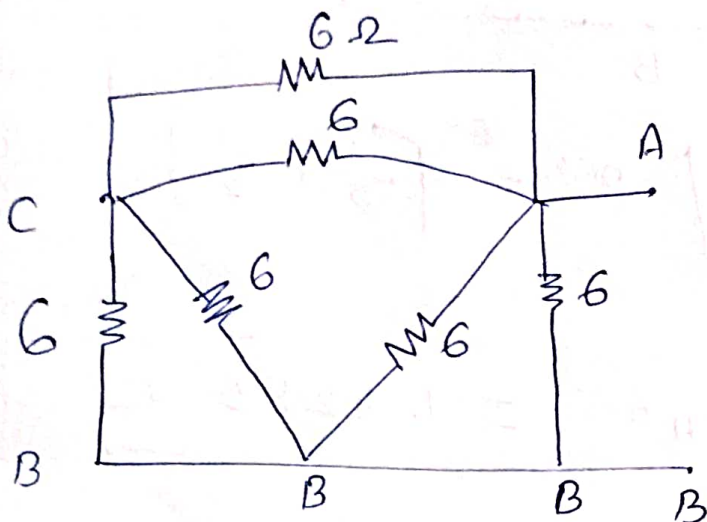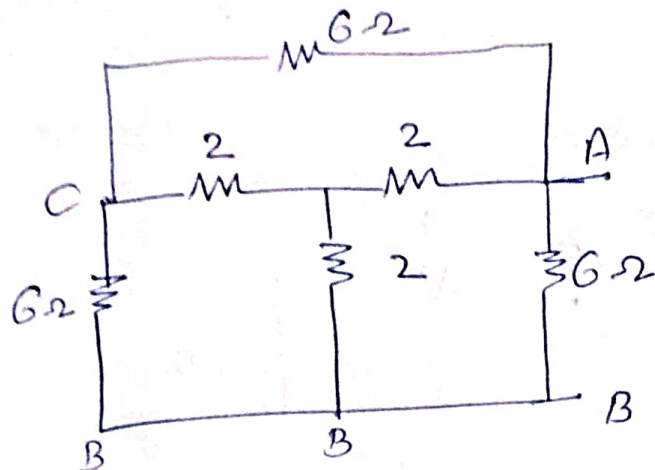

$$6 \parallel 6 = 3 \quad (\text{between A \& C})$$

$$6 \parallel 6 = 3 \quad (\text{between C \& B})$$
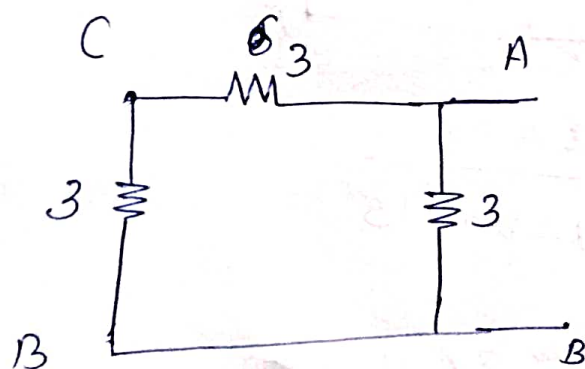
$$6 \parallel 6 = 3 \quad (\text{between A \& B})$$



$$(3+3) \parallel 3 = 6 \parallel 3$$

$$R_{AB} = 2\Omega$$